
EDA 大作业



学生姓名： 吴程锴

学 号： 18029100040

班 级： 1802015

授课教师： 宗 汝

提交日期： 2020 年 11 月 12 日

目录

一、 实验目的.....	1
二、 设计任务.....	1
三、 程序设计.....	1
3.1 分频器.....	1
3.2 45 秒倒计时.....	2
3.3 数码管译码器.....	3
3.4 总控制器.....	4
3.5 顶层设计.....	5
3.6 引脚分配.....	6
四、 波形仿真.....	7
4.1 引脚说明.....	8
4.2 无紧急状况.....	8
4.3 出现紧急状况.....	9
五、 分析与总结.....	9
六、 附录.....	10

一、实验目的

利用所学的 EDA 知识，制作一个交通控制器。

二、设计任务

设计一个十字路口交通控制系统，其东西、南北两个方向除了有红、黄、绿灯指示是否允许通行外，还设有时钟，以倒计时方式显示每一路允许通行的时间，绿灯，黄灯，红灯的持续时间分别是 40、5 和 45 秒，且在绿灯的最后 5 秒让绿灯闪烁，提醒司机将要不能通行，红灯的最后 5 秒让黄灯也亮，提醒司机准备通行。当东西或南北两路中任一道上出现紧急情况，此时交通控制系统应可进入紧急状态，即两条道上的所有车辆皆停止通行，红灯全亮，时钟停止计时，且其数字在闪烁。当紧急状态结束后，控制系统恢复原来的状态，继续正常运行。

三、程序设计

3.1 分频器

输入：时钟信号，重置信号。

输出：分频时钟信号。

功能：50MHz 分频。

由于板子的时钟频率为 50MHz，为便于观察，需要设计一个 50M 的分频器，输出一个 1Hz 的时钟信号。

分频器其实就是计数器，只要计数器计数到某一模值时，把计数器清零，并且对输出进行反转即可。

分频器模值、系统时钟和期望输出时钟频率关系为

$$\text{分频器模值} = \frac{\text{系统时钟频率} / \text{期望输出时钟频率}}{2} - 1。$$

所以，把 50MHz 时钟分频，输出 1Hz 的时钟，分频器的模值为

$$M = \frac{50000000 / 1}{2} - 1 = 24999999$$

为了保证分频器正常工作，计数器寄存器所能表示的最大值必须大于分频器的模值。这里，设置把计数器寄存器的位数设定为 32 位，计数器寄存器可表示的最大数值为 $2^{32} - 1 = 4294967295 > 24999999$ 。具体代码见附录一。流程图如图 1 所示。

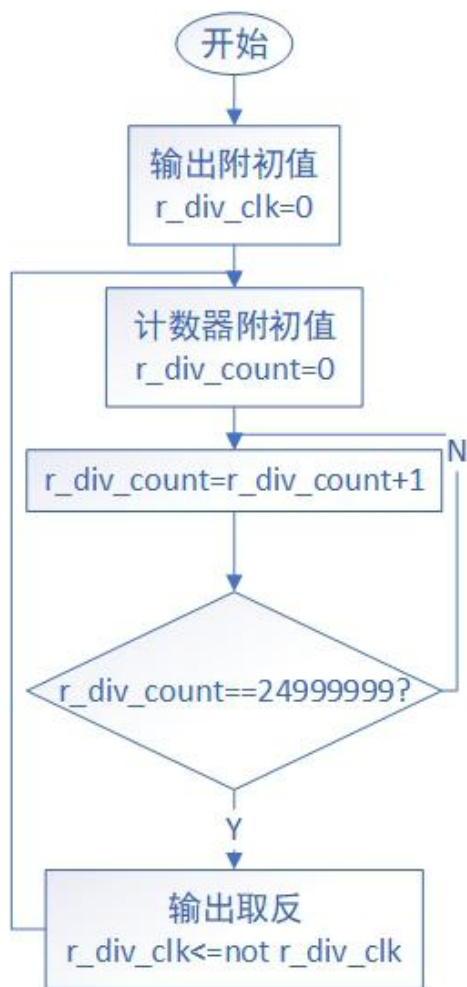


图 1 分频器

3.2 45 秒倒计时

输入：时钟信号，重置信号，紧急信号

输出：十位 8421BCD 码，个位 8421BCD 码，交换通行信号

功能：44 计数到 0，可通过紧急信号暂停计数或通过重置信号使计数清零。

一个方向的红绿灯红灯 45 秒，绿灯 40 秒，黄灯 5 秒，一直重复。我设计了一个 45 秒计时器。当紧急信号为 0 时，计时器从 45 倒计时到 0，当紧急信号为 1 时，计时器停止计时。倒计时过程中输出倒计时的十位和个位的 8421BCD 码。当计数器计数到 0 时，输出一个周期高电平，代表需要交换通行方向。具体代码见附录二。流程图如图 2 所示。

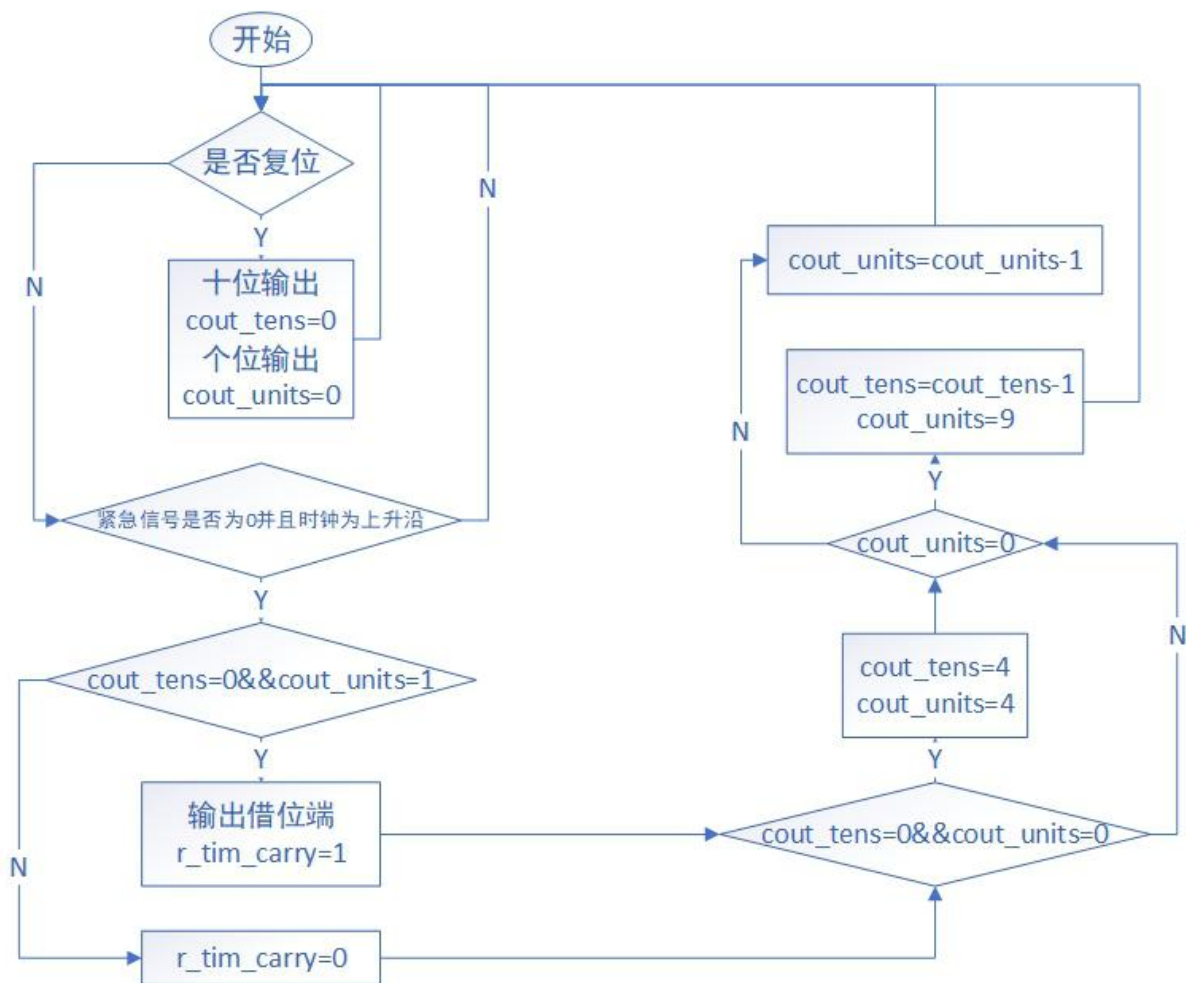


图 2 45 秒倒计时

3.3 数码管译码器

输入：数字的 8421BCD 码，重置信号，使能信号。

输出：数码管 7 段编码。

功能：把 8421BCD 码转化为数码管编码输出。

为了实现输入 8421BCD 码，时数码管显示相应的数字，需要对 8421BCD 码进行译码，使用 switch-case 语句，当输入一个 8421BCD 码时，输出相应的数码管的编码。输入还有一个使能信号，当使能为 1 时，输出对应的数码管编码，当是能为 0 时，输出全 1，时数码管熄灭。具体代码见附录三。流程图如图 3 所示。

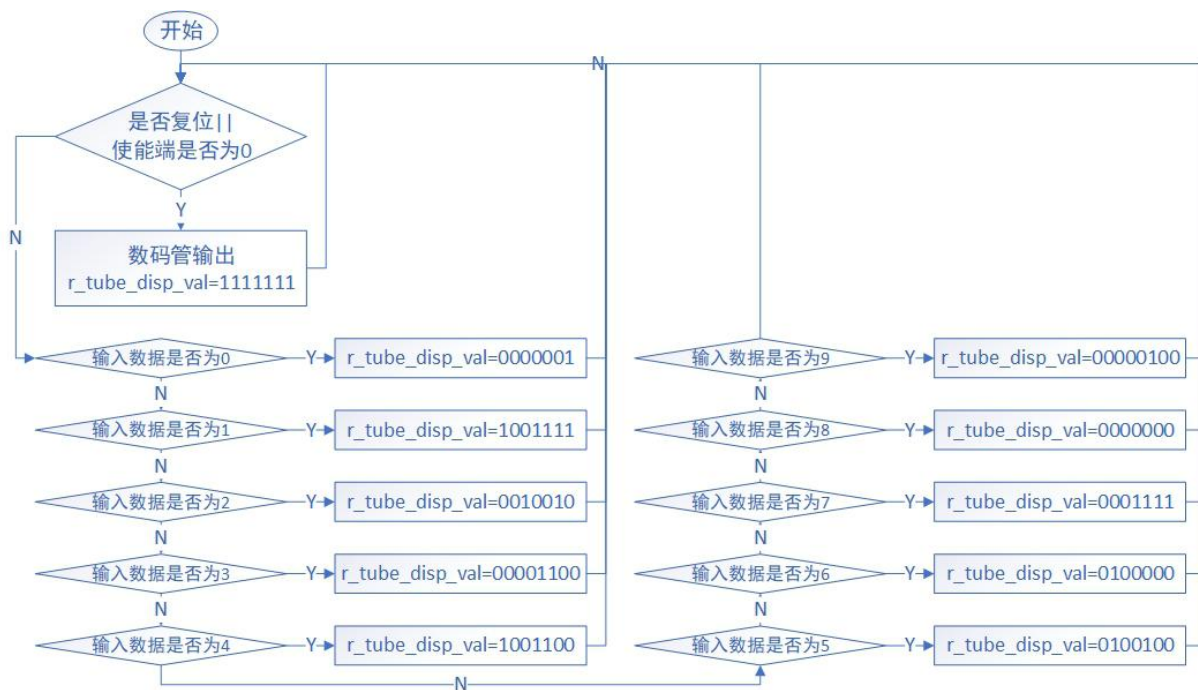


图 3 数码管显示

3.4 总控制器

输入：重置信号，时钟信号，倒计时十位 8421BCD 码，倒计时个位 8421BCD 码，交换通行信号，紧急信号。

输出：东西向十位 8421BCD 码，东西向个位 8421BCD 码，南北向十位 8421BCD 码，南北向个位 8421BCD 码，数码管使能信号，两个方向的红黄绿信号。

功能：根据从倒计时模块输入的数值和交换通行信号和规则以及紧急信号，按照规则控制 6 个灯和 4 个数码管的亮灭和闪烁。

主要使用 if 语句实现。

设一个允许通行方向标志位，当标志位为 1 时，表示东西方向允许通行，当标志位为 0 时，表示南北方向允许通行，标志位的切换由 45 秒计时器输出的交换通行信号的下降沿来决定，当 45 秒计时器输出一个周期高电平，下降沿到达时标志位取反。

当紧急信号为 0 时，在允许通行的方向的 45 秒内，前 40 秒绿灯亮，数码管使能端为 1，输出的显示从 39 倒计时到 0 的十位和个位的 8421BCD 码；在最后 5 秒，只有黄灯亮，数码管使能端为时钟信号，输出从 4 倒计时到 0 的十位和个位的 8421BCD 码。在禁止通行的方向的 45 秒内，输出 44 倒计时到 0 的十位和个位的 8421BCD 码；在前 40 秒，红灯常亮，数码管使能端为 1；在最后 5 秒，红灯和黄灯都亮，数码管使能端为时钟信号，让数码管闪烁。

当紧急信号为 1 时，数码管使能端和两个方向的红灯均为时钟信号，让他们闪烁，其他灯熄灭。

具体代码见附录四。流程图如图 4 所示。

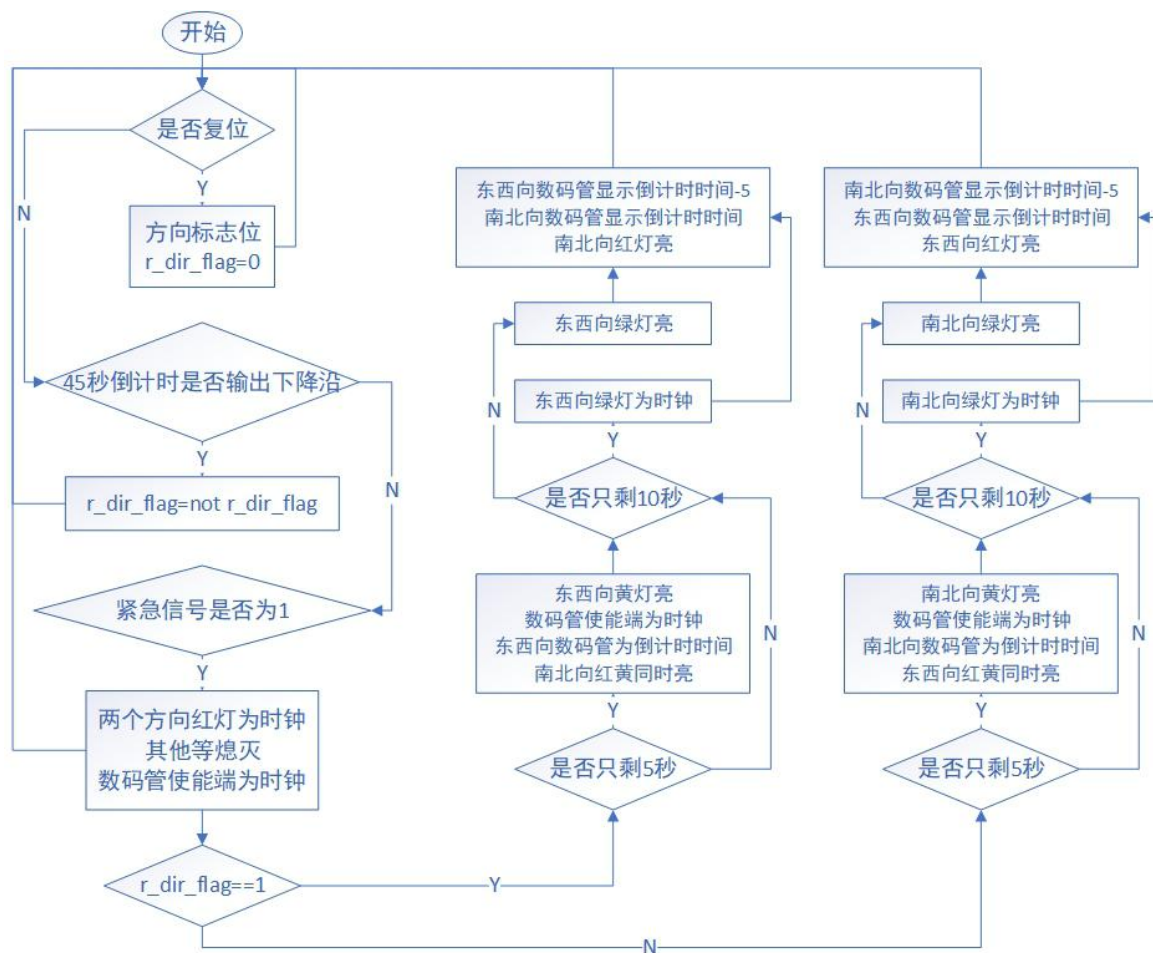


图 4 总控制器

3.5 顶层设计

把以上四个代码生成模块，并按照逻辑连接，连接如图 5 所示

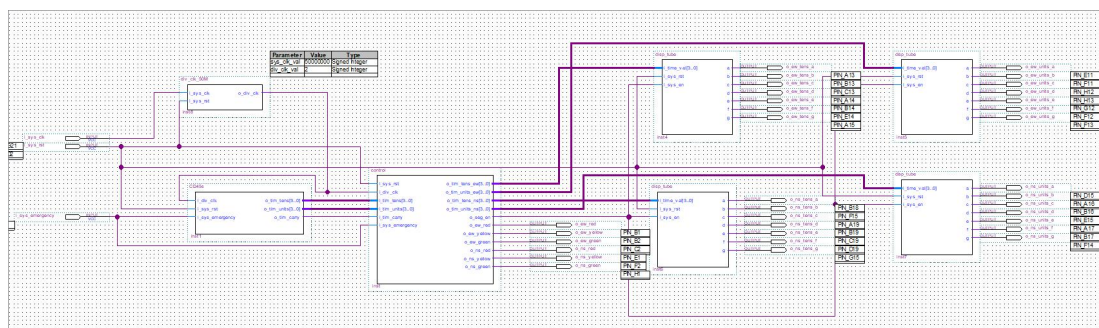


图 5 顶层设计

由于太长，把图从中间截为两张，如图 6 和图 7 所示

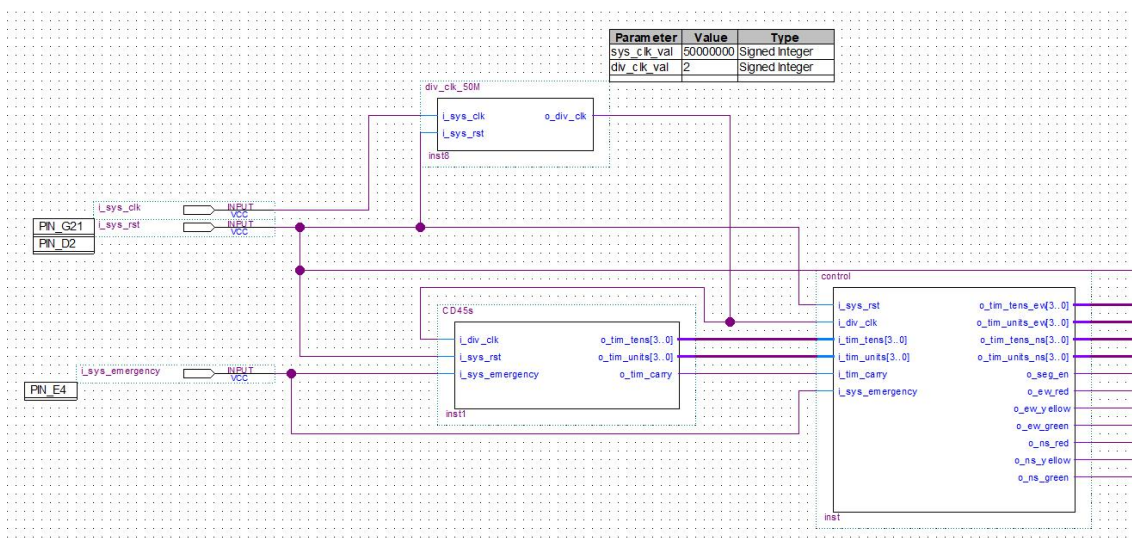


图 6 分频器、倒计时、总控制器

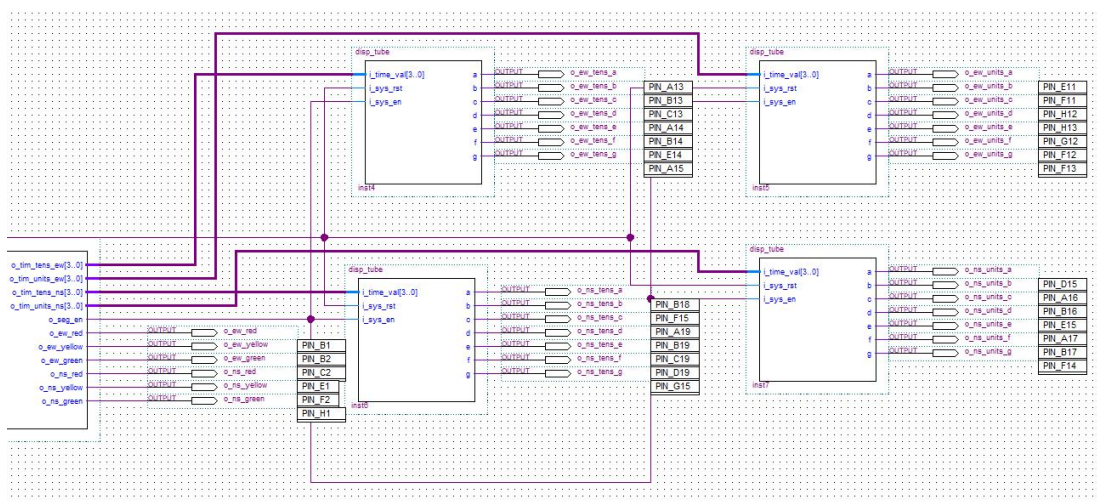


图 7 数码管显示

3.6 引脚分配

根据开发手册配置相关引脚如图 8 所示。

in	i_sys_clk	Input	PIN_G21
in	i_sys_emergency	Input	PIN_E4
in	i_sys_rst	Input	PIN_D2
out	o_ew_green	Output	PIN_C2
out	o_ew_red	Output	PIN_B1
out	o_ew_tens_a	Output	PIN_F13
out	o_ew_tens_b	Output	PIN_F12
out	o_ew_tens_c	Output	PIN_G12
out	o_ew_tens_d	Output	PIN_H13
out	o_ew_tens_e	Output	PIN_H12
out	o_ew_tens_f	Output	PIN_F11
out	o_ew_tens_g	Output	PIN_E11
out	o_ew_units_a	Output	PIN_A15
out	o_ew_units_b	Output	PIN_E14
out	o_ew_units_c	Output	PIN_B14
out	o_ew_units_d	Output	PIN_A14
out	o_ew_units_e	Output	PIN_C13
out	o_ew_units_f	Output	PIN_B13
out	o_ew_units_g	Output	PIN_A13
out	o_ew_yellow	Output	PIN_B2
out	o_ns_green	Output	PIN_H1
out	o_ns_red	Output	PIN_E1
out	o_ns_tens_a	Output	PIN_F14
out	o_ns_tens_b	Output	PIN_B17
out	o_ns_tens_c	Output	PIN_A17
out	o_ns_tens_d	Output	PIN_E15
out	o_ns_tens_e	Output	PIN_B16
out	o_ns_tens_f	Output	PIN_A16
out	o_ns_tens_g	Output	PIN_D15
out	o_ns_units_a	Output	PIN_G15
out	o_ns_units_b	Output	PIN_D19
out	o_ns_units_c	Output	PIN_C19
out	o_ns_units_d	Output	PIN_B19
out	o_ns_units_e	Output	PIN_A19
out	o_ns_units_f	Output	PIN_F15
out	o_ns_units_g	Output	PIN_B18
out	o_ns_yellow	Output	PIN_F2
<<new node>>			

图 8 配置引脚

四、波形仿真

由于仿真的原因，需要把 50M 分频器去除。

在命令行输入代码如下

1. force i_sys_clk 0 0,1 10 -r 20
2. force i_sys_rst 1 1,0 10 -r 200000000
3. force i_sys_emergency 1 1,0 500 -r 20000
4. run 30ns

4.1 引脚说明

i_sys_rst: 重置信号

i_sys_clk: 时钟信号

i_sys_emergency: 紧急信号

o_xx_yy: 红绿灯, 其中 xx=ew,ns 表示东西或南北方向, yy=red,yellow,green 表示红黄绿灯

o_xx_yy_zz: 数码倒计时, 其中 xx=ew,ns 表示东西或南北方向, yy=tens,units 表示十位和个位, zz=a,b,c,d,e,f,g 表示数码管输出的 7 个段。

4.2 无紧急状况

 


图 9 无紧急状况波形仿真

如图 9 可以看出从南北向变为红灯后, 东西向由红灯变为绿灯, 经过 35 秒, 绿灯开始闪烁, 到达 40 秒后绿灯熄灭黄灯亮起, 这期间南北向红灯一直亮且在 40 秒后黄灯也亮起。再过 5 秒后, 东西向由黄灯变为红灯, 南北向由红灯和黄灯变为绿灯。这一期间东西向的数码由 39 减小到 00, 又从 04 码减小到 00; 南北向的数码从 44 减小到 00。在最后 5 秒 4 个数码管都开始闪烁。

4.3 出现紧急状况

 


图 10 紧急状况波形仿真

如图 10 可以看出，当 i_sys_emergency 从 0 变为 1 时，东西和南北方向都变为红灯且跟随时钟信号开始闪烁，数码停止改变并闪烁。当 i_sys_emergency 变为 0 后，恢复紧急前的状况。

五、分析与总结

这次实验完成了设计任务，且在实验板上顺利运行，没有任何 bug。

通过这次设计，我对 VHDL 编程更加得熟练，掌握了基本的语法，学会通过波形仿真来修改 bug。

六、附录

附录一

```
1. LIBRARY IEEE;
2. USE IEEE.std_logic_1164.all;
3. USE IEEE.std_logic_arith.all;
4. USE IEEE.std_logic_unsigned.all;
5.
6. --分频器
7. entity div_clk_50M is
8.     generic(
9.         sys_clk_val:INTEGER:=50000000;
10.        div_clk_val:INTEGER:=1
11.    );
12.    port(
13.        i_sys_clk:in std_logic;
14.        i_sys_rst:in std_logic;
15.        --i_sys_emergency:in std_logic;
16.        o_div_clk:out std_logic
17.    );
18. end entity div_clk_50M;
19.
20. architecture behavior of div_clk_50M is
21.    signal r_div_count:std_logic_vector(31 downto 0);
22.    signal r_div_clk:std_logic;
23.    begin
24.    process(i_sys_rst,i_sys_clk)
25.        begin
26.            if(i_sys_rst='1')then--复位键
27.                r_div_count<=x"00000000";
28.                r_div_clk<='0';
29.            elsif(i_sys_clk'event AND i_sys_clk='1')then--上升沿计数
30.                if(r_div_count=sys_clk_val/div_clk_val/2-1)then--到达 24999999 清零，输出反相
31.                    r_div_count<=x"00000000";
32.                    r_div_clk<=NOT r_div_clk;
33.                else
34.                    r_div_count<=r_div_count+1;
35.                end if;
36.            end if;
37.        end process;
38.        o_div_clk<=r_div_clk;
39. end architecture behavior;
```

附录二

```
1. LIBRARY IEEE;
2. USE IEEE.std_logic_1164.all;
3. USE IEEE.std_logic_arith.all;
4. USE IEEE.std_logic_unsigned.all;
5.
6. --倒计时 45 秒
7. entity CD45s is
8.     port(
9.         i_div_clk:in std_logic;           --1hz 时钟输入
10.        i_sys_rst:in std_logic;           --复位
11.        i_sys_emergency:in std_logic;     --紧急状态
12.        o_tim_tens:out std_logic_vector(3 downto 0); --输出倒计时十位 BCD
13.        o_tim_units:out std_logic_vector(3 downto 0);--输出倒计时个位 BCD
14.        o_tim_carry:out std_logic         --输出进位
15.    );
16. end entity CD45s;
17.
18. architecture behavior of CD45s is
19.     signal cout_tens,cout_units:std_logic_vector(3 downto 0);
20.     signal r_tim_carry:std_logic;
21.     begin
22.         process(i_sys_rst,i_div_clk,i_sys_emergency)
23.             begin
24.                 if i_sys_rst='1'then
25.                     cout_tens<="0000";
26.                     cout_units<="0000";
27.                 elsif(i_div_clk'event AND i_div_clk='1')then
28.                     if i_sys_emergency='0'then
29.
30.                         if(cout_tens=0 AND cout_units=1)then
31.                             r_tim_carry<='1';
32.                         else
33.                             r_tim_carry<='0';
34.                         end if;
35.
36.                         if(cout_tens=0 AND cout_units=0)then
37.                             cout_tens<="0100";
38.                             cout_units<="0100";
39.                             --r_tim_carry<='1';
40.                         elsif(cout_units=0)then
41.                             cout_tens<=cout_tens-1;
42.                             cout_units<="1001";
```

```

43.             --r_tim_carry<='0';
44.         else
45.             cout_units<=cout_units-1;
46.             --r_tim_carry<='0';
47.         end if;
48.     end if;
49. end if;
50. end process;
51. o_tim_tens<=cout_tens;
52. o_tim_units<=cout_units;
53. o_tim_carry<=r_tim_carry;
54. end architecture behavior;

```

附录三

```

1.  LIBRARY IEEE;
2.  USE IEEE.std_logic_1164.all;
3.  USE IEEE.std_logic_arith.all;
4.  USE IEEE.std_logic_unsigned.all;
5.
6.  --七段数码管显示
7.  entity disp_tube is
8.      port(
9.          i_time_val:in std_logic_vector(3 downto 0);
10.         i_sys_rst:in std_logic;
11.         i_sys_en:in std_logic;
12.         a,b,c,d,e,f,g:out std_logic
13.         --o_tube_disp_val:out std_logic_vector(6 downto 0)
14.     );
15. end entity disp_tube;
16.
17. architecture behavior of disp_tube is
18.     signal r_tube_disp_val:std_logic_vector(6 downto 0);
19.     begin
20.         process(i_sys_rst,i_time_val)
21.             begin
22.                 if(i_sys_en='1')then
23.                     if(i_sys_rst='1')then
24.                         r_tube_disp_val<="1111111";
25.                     else
26.                         case i_time_val is
27.                             when "0000"=>r_tube_disp_val<="1000000";
28.                             when "0001"=>r_tube_disp_val<="1111001";
29.                             when "0010"=>r_tube_disp_val<="0100100";

```

```

30.             when "0011"=>r_tube_disp_val<="0110000";
31.             when "0100"=>r_tube_disp_val<="0011001";
32.             when "0101"=>r_tube_disp_val<="0010010";
33.             when "0110"=>r_tube_disp_val<="0000010";
34.             when "0111"=>r_tube_disp_val<="1111000";
35.             when "1000"=>r_tube_disp_val<="0000000";
36.             when "1001"=>r_tube_disp_val<="0010000";
37.             when others=>r_tube_disp_val<="1111111";
38.         end case;
39.     end if;
40.     else
41.         r_tube_disp_val<="1111111";
42.     end if;
43. end process;
44. a<=r_tube_disp_val(6);
45. b<=r_tube_disp_val(5);
46. c<=r_tube_disp_val(4);
47. d<=r_tube_disp_val(3);
48. e<=r_tube_disp_val(2);
49. f<=r_tube_disp_val(1);
50. g<=r_tube_disp_val(0);
51. --o_tube_disp_val<=r_tube_disp_val;
52. end architecture behavior;

```

附录四

```

1.  LIBRARY IEEE;
2.  USE IEEE.std_logic_1164.all;
3.  USE IEEE.std_logic_arith.all;
4.  USE IEEE.std_logic_unsigned.all;
5.
6.  entity control is
7.      port(
8.          i_sys_rst:in std_logic;
9.          i_div_clk:in std_logic;           --1hz 时钟输入
10.         i_tim_tens:in std_logic_vector(3 downto 0);   --输入倒计时十位 BCD
11.         i_tim_units:in std_logic_vector(3 downto 0);   --输入倒计时个位 BCD
12.         i_tim_carry:in std_logic;           --输入进位
13.         i_sys_emergency:in std_logic;       --紧急状态
14.         o_tim_tens_ew:out std_logic_vector(3 downto 0); --输出东西倒计时十位 BCD
15.         o_tim_units_ew:out std_logic_vector(3 downto 0); --输出东西倒计时个位 BCD
16.         o_tim_tens_ns:out std_logic_vector(3 downto 0); --输出南北倒计时十位 BCD
17.         o_tim_units_ns:out std_logic_vector(3 downto 0); --输出南北倒计时个位 BCD
18.         o_seg_en:out std_logic;

```



```

19.         o_ew_red,o_ew_yellow,o_ew_green,o_ns_red,o_ns_yellow,o_ns_green:out std_logi
        c--输出东西南北红绿灯
20.
21.     );
22. end entity control;
23.
24. architecture behavior of control is
25.     signal r_tim_tens_ew:std_logic_vector(3 downto 0);
26.     signal r_tim_units_ew:std_logic_vector(3 downto 0);
27.     signal r_tim_tens_ns:std_logic_vector(3 downto 0);
28.     signal r_tim_units_ns:std_logic_vector(3 downto 0);
29.     signal r_dir_flag:std_logic;                --方向标志位
30.     signal r_ew_red,r_ew_yellow,r_ew_green,r_ns_red,r_ns_yellow,r_ns_green:std_logic;
        --输出东西南北红绿灯
31.     signal r_seg_en:std_logic;
32.     begin
33.     process(i_sys_rst,i_div_clk,i_tim_tens,i_tim_units,i_tim_carry,i_sys_emergency)
34.
35.         begin
36.             if(i_sys_rst='1')then
37.                 r_dir_flag<='0';
38.             else
39.                 if(i_tim_carry'event AND i_tim_carry='0')then--交换通行
40.                     r_dir_flag<=NOT r_dir_flag;
41.                 end if;
42.                 if(i_sys_emergency='1')then
43.                     r_seg_en<=i_div_clk;
44.                     --r_ew_red<='1';
45.                     r_ew_red<=i_div_clk;
46.                     r_ew_yellow<='0';
47.                     r_ew_green<='0';
48.                     --r_ns_red<='1';
49.                     r_ns_red<=i_div_clk;
50.                     r_ns_yellow<='0';
51.                     r_ns_green<='0';
52.                 else
53.                     r_seg_en<='1';
54.                     if(r_dir_flag='1')then--东西通行
55.                         if(i_tim_tens=0 AND i_tim_units<5)then
56.                             r_ew_red<='0';
57.                             r_ew_yellow<='1';
58.                             r_ew_green<='0';
59.                             r_tim_tens_ew<=i_tim_tens;
60.                             r_tim_units_ew<=i_tim_units;
61.                             r_seg_en<=i_div_clk;

```

```

61.
62.             r_ns_red<='1';
63.             r_ns_yellow<='1';
64.             r_ns_green<='0';
65.         else
66.             r_ew_red<='0';
67.             r_ew_yellow<='0';
68.             if(i_tim_tens=0 AND i_tim_units<=9)then--最后 5 秒绿灯闪
烁
69.                 r_ew_green<=i_div_clk;
70.             else
71.                 r_ew_green<='1';
72.             end if;
73.
74.             if(i_tim_units<5)then
75.                 r_tim_tens_ew<=i_tim_tens-1;
76.                 r_tim_units_ew<=i_tim_units+5;
77.             else
78.                 r_tim_tens_ew<=i_tim_tens;
79.                 r_tim_units_ew<=i_tim_units-5;
80.             end if;
81.             r_ns_red<='1';
82.             r_ns_yellow<='0';
83.             r_ns_green<='0';
84.         end if;
85.         r_tim_tens_ns<=i_tim_tens;
86.         r_tim_units_ns<=i_tim_units;
87.
88.     else--南北通行
89.         if(i_tim_tens=0 AND i_tim_units<5)then
90.             r_ns_red<='0';
91.             r_ns_yellow<='1';
92.             r_ns_green<='0';
93.             r_tim_tens_ns<=i_tim_tens;
94.             r_tim_units_ns<=i_tim_units;
95.             r_seg_en<=i_div_clk;
96.
97.             r_ew_red<='1';
98.             r_ew_yellow<='1';
99.             r_ew_green<='0';
100.        else
101.            r_ns_red<='0';
102.            r_ns_yellow<='0';
103.            if(i_tim_tens=0 AND i_tim_units<=9)then--最后 5 秒绿灯闪
烁

```

```

104.             r_ns_green<=i_div_clk;
105.         else
106.             r_ns_green<='1';
107.         end if;
108.         if(i_tim_units<5)then
109.             r_tim_tens_ns<=i_tim_tens-1;
110.             r_tim_units_ns<=i_tim_units+5;
111.         else
112.             r_tim_tens_ns<=i_tim_tens;
113.             r_tim_units_ns<=i_tim_units-5;
114.         end if;
115.         r_ew_red<='1';
116.         r_ew_yellow<='0';
117.         r_ew_green<='0';
118.     end if;
119.     r_tim_tens_ew<=i_tim_tens;
120.     r_tim_units_ew<=i_tim_units;
121. end if;
122. end if;
123. end if;
124. end process;
125. o_tim_tens_ew<=r_tim_tens_ew;
126. o_tim_units_ew<=r_tim_units_ew;
127. o_tim_tens_ns<=r_tim_tens_ns;
128. o_tim_units_ns<=r_tim_units_ns;
129. o_seg_en<=r_seg_en;
130. o_ew_red<=r_ew_red;
131. o_ew_yellow<=r_ew_yellow;
132. o_ew_green<=r_ew_green;
133. o_ns_red<=r_ns_red;
134. o_ns_yellow<=r_ns_yellow;
135. o_ns_green<=r_ns_green;
136. end architecture behavior;

```